

$$u_2 = u_{os} + u_1$$

$$u_- = u_1$$


$$\dot{u}_2 = 0 \rightarrow \dot{u}_2 = \dot{u}_1$$

MUN (per u_3 u_2 u_1):

$$\dot{u}_1 = (u_{os} + u_1) \cdot \frac{1}{R_1}$$

$$u_o = \dot{u}_2 \cdot R_2 + u_3 = \dot{u}_1 \cdot R_2 + u_3 = (u_{os} + u_1) \cdot \frac{R_2}{R_1} + (u_{os} + u_1) = (u_{os} + u_1) \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) = (u_{os} + u_1) \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1} \right)$$

✓

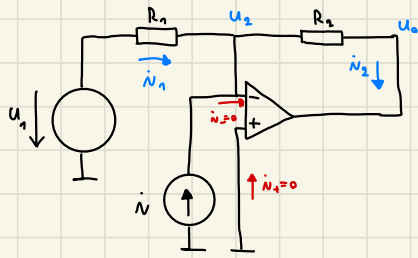


$$u_+ = u_- = u_2 = 0$$

$$\text{MUN: } \frac{0 - u_1}{R_1} - i_1 + \frac{0 - u_2}{R_2} = 0$$

$$-i_1 - \frac{u_2}{R_2} = \frac{u_2}{R_2} \rightarrow u_2 = R_2 \left(-i_1 - \frac{u_1}{R_1} \right)$$
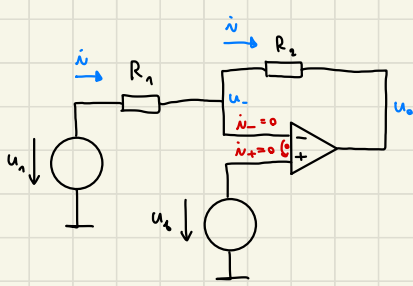
$$i_3 = \frac{u_2 - u_1}{R_2} = i_1 + \frac{u_1}{R_1}$$




$$u_- = u_2$$

$$i_- = \frac{u_1 - u_0}{R_1} = \frac{u_0 - u_0}{R_2}$$

$$\hookrightarrow u_0 = \frac{R_2 u_1 - R_2 u_0 - R_1 u_0}{R_1} \cdot (-1)$$
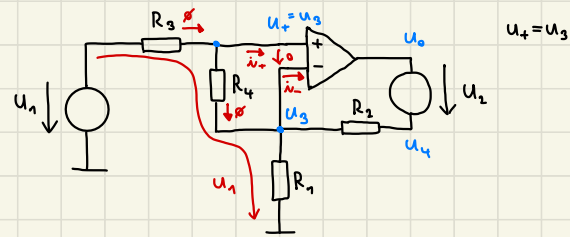
$$u_0 = \frac{R_2 u_1 + R_2 u_0 - R_2 u_1}{R_1}$$



$$\text{MUN: } \textcircled{1} \frac{u_1 - u_3}{R_3} + \frac{u_3 - u_2}{0} + 0 = 0 \quad \textcircled{2} \quad 0 + 0 + \frac{u_4 - u_1}{R_2} + \frac{-u_1}{R_1} = 0$$

$$u_1 - u_3 = 0$$


$$u_1 = u_3 = u_+$$

$$\frac{u_4}{R_2} = u_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = u_1 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)$$

$$u_4 = u_1 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right)$$

$$u_0 = u_2 + u_4$$
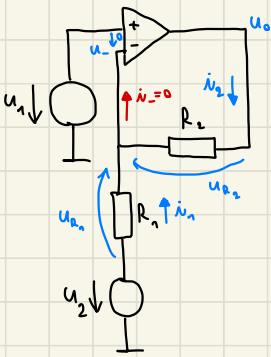
$$u_0 = u_2 + u_4 = u_2 + u_1 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) = \frac{u_2 R_1 + u_1 R_1 + u_1 R_2}{R_1}$$




$$u_- = u_1$$

$$u_{R_1} = u_2 - u_1$$

$$i_1 = \frac{u_{R_1}}{R_1} = (u_2 - u_1) \cdot \frac{1}{R_1}$$

$$i_2 = -i_1 = (u_1 - u_2) \cdot \frac{1}{R_1}$$
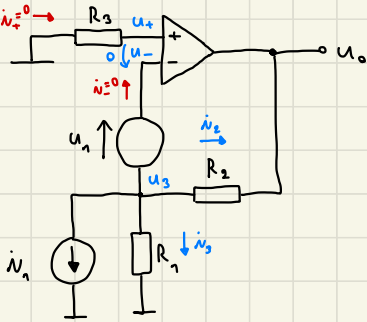
$$u_0 = u_{R_2} - u_{R_1} + u_2 = i_2 R_2 + u_1 - u_2 + u_2 = (u_1 - u_2) \frac{R_2}{R_1} + u_1 = \frac{R_2 u_1 - R_2 u_2 + R_1 u_1}{R_1}$$



$$u_- = u_+ = 0$$

$$u_3 = u_1$$

$$u_o = 0$$


$$\text{MUN: } 0 + i_1 + \frac{u_1 - 0}{R_1} + \frac{u_1 - u_o}{R_2} = 0$$

$$R_1 R_2 i_1 + R_2 u_1 + R_1 u_1 = R_1 u_o$$

$$u_o = u_1 + R_2 i_1 + \frac{R_2}{R_1} u_1$$

$$i_2 = \frac{u_1 - u_o}{R_2} = -i_1 - \frac{u_1}{R_1}$$

$$i_3 = \frac{u_1}{R_1}$$

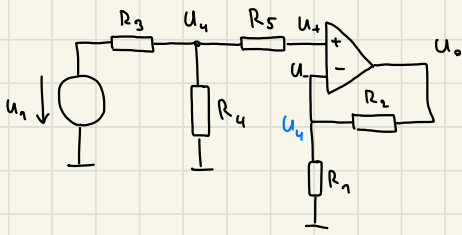


$$u_4 = u_i \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_5}$$


$$\frac{u_4 - u_+}{R_5} = 0 \rightarrow u_+ = u_- = u_4$$

$$\frac{u_4}{R_1} + \frac{u_4 - u_o}{R_2} = 0 \rightarrow \frac{u_o}{R_2} = u_4 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$u_o = u_4 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$
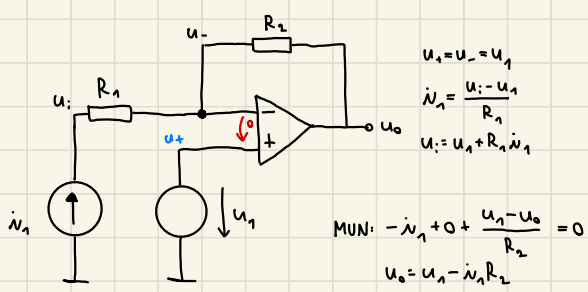
$$u_o = u_i \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_5} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right)$$



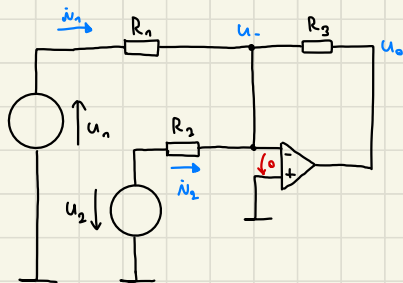


$$u_- = u_+ = 0$$

$$\text{MUN: } \frac{0 - (-u_1)}{R_1} + \frac{0 - u_o}{R_3} + \frac{0 - u_2}{R_2} = 0$$

$$u_o = \frac{R_3}{R_1} u_1 - \frac{R_3}{R_2} u_2$$

$$\dot{u}_1 = \frac{-u_1 - 0}{R_1} = -\frac{u_1}{R_1}$$

$$\dot{u}_2 = \frac{u_2}{R_2}$$

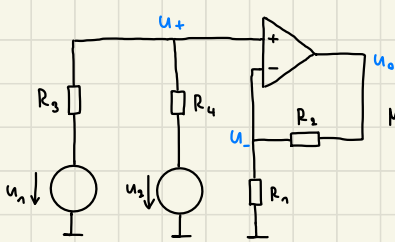

$$u_+ = u_- = u_3$$

$$\text{MUN: } \frac{u_3 - u_1}{R_3} + \frac{u_3 - u_2}{R_4} = 0$$


$$u_3 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{u_1}{R_3} + \frac{u_2}{R_4}$$

$$u_3 \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4} \right) = \frac{R_4 u_1 + R_3 u_2}{R_3 R_4} \quad \left| \cdot \left(\frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right) \right.$$

$$u_3 = \frac{R_4 u_1 + R_3 u_2}{R_3 + R_4} = u_- = u_+$$

$$2) \frac{u_3}{R_1} + \frac{u_3 - u_0}{R_2} = 0$$
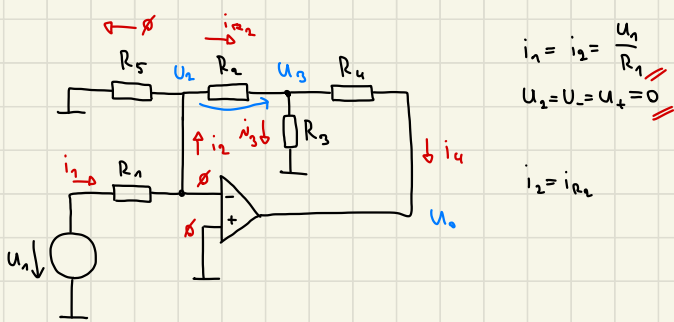
$$u_0 = u_3 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{R_4 u_1 + R_3 u_2}{R_3 + R_4} \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) = \frac{R_1 R_4 u_1 + R_1 R_3 u_2 + R_2 R_4 u_1 + R_2 R_3 u_2}{R_1 R_3 + R_1 R_4}$$



$$\frac{R_2 R_3 + R_3 R_4 + R_2 R_4}{R_2 R_3}$$

$$U_{R_2} = i_2 \cdot R_2 = U_1 \frac{R_2}{R_1}$$


$$U_3 = -U_{R_2} = -U_1 \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{U_3}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} + \frac{U_3 - U_o}{R_4} = 0 \rightarrow U_o = U_3 \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

$$i_3 = \frac{U_3}{R_3} = -U_1 \frac{R_2}{R_1 R_3}$$

$$U_o = -U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{R_2 R_3 + R_3 R_4 + R_2 R_4}{R_2 R_3} \right) = -U_1 \frac{R_2 R_3 + R_3 R_4 + R_2 R_4}{R_1 R_3}$$

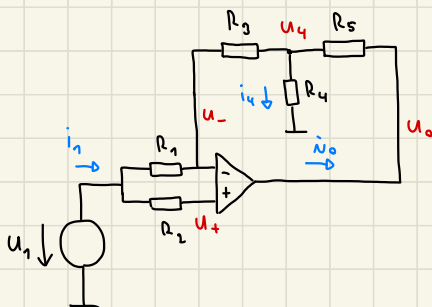
$$i_4 = i_2 - i_3 = U_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 R_3} \right) = U_1 \left(\frac{R_2 + R_3}{R_1 R_3} \right)$$



$$i_{R_2} = 0 \rightarrow u_+ = u_- = u_1 \rightarrow i_1 = 0$$

$$u_4 = u_1 \rightarrow i_4 = \frac{u_1}{R_4} \rightarrow i_4 = i_o$$

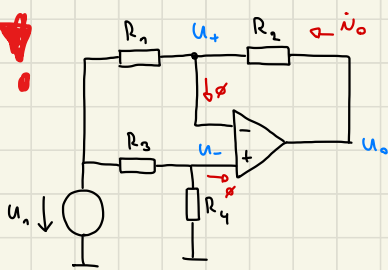
$$u_o = i_o R_5 + u_4 = u_1 \frac{R_5}{R_4} + u_1 = u_1 \left(\frac{R_4 + R_5}{R_4} \right)$$



$$u_+ = u_- = u_1 \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$\dot{u}_o = \frac{u_+ - u_1}{R_1} = u_1 \left(\frac{R_4}{R_1(R_3 + R_4)} - \frac{1}{R_1} \right) = -u_1 \left(\frac{R_3}{R_1(R_3 + R_4)} \right)$$
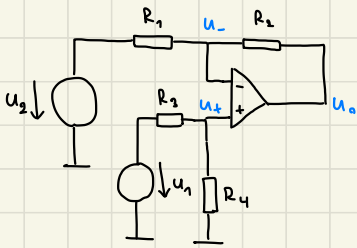
$$u_o = \dot{u}_o \cdot R_2 + u_+ = u_1 \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2 R_3}{R_1(R_3 + R_4)} \right) = u_1 \left(\frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1(R_3 + R_4)} \right)$$




$$u_+ = u_- = u_1 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$\frac{u_+ - u_2}{R_1} + \frac{u_+ - u_o}{R_2} = 0$$

$$u_o = u_+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - u_2 \frac{R_2}{R_1}$$

$$u_o = u_1 \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) - u_2 \frac{R_2}{R_1}$$
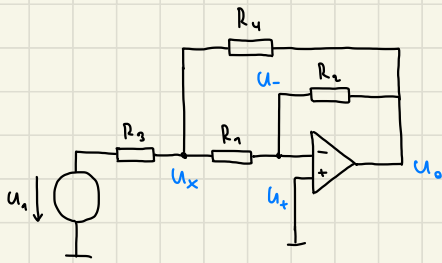
$$u_o = u_1 \left(\frac{R_4(R_1 + R_2)}{R_1(R_3 + R_4)} \right) - u_2 \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$



$$u_+ = u_- = 0$$

$$\frac{u_x - u_1}{R_3} + \frac{u_x}{R_1} + \frac{u_x - u_o}{R_4} = 0$$

$$\frac{u_x}{R_1} + \frac{u_o}{R_2} = 0 \rightarrow u_x = -u_o \frac{R_1}{R_2}$$

$$-u_o \frac{R_1}{R_2 R_3} - \frac{u_1}{R_3} - u_o \frac{1}{R_2} - u_o \frac{R_1}{R_2 R_4} - u_o \frac{1}{R_4} = 0$$


$$-u_o \left(\frac{R_1}{R_2 R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{R_1}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_4} \right) = u_1 \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2 R_3 R_4}$$

$$\frac{R_2 R_4}{R_2 R_4}$$

$$u_o = -u_1 \frac{R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2 R_4}$$
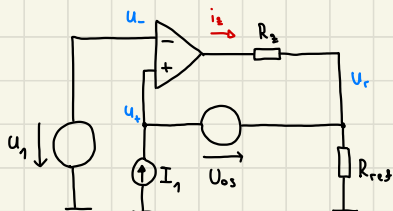
$$u_x = u_1 \frac{R_1 R_4}{R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$




$$u_- = u_+ = u_1$$

$$u_r = u_1 - u_o$$

$$i_z = -I_1$$
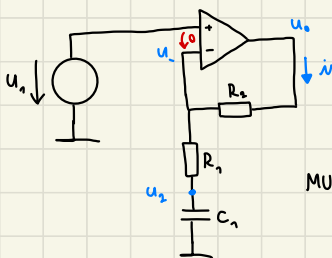
$$i_z = \frac{u_r}{R_{ref}} = \frac{u_1 - u_o}{R_{ref}} \quad \left. \vphantom{i_z} \right\} i_z = -I_1 + \frac{u_1 - u_o}{R_{ref}}$$



$$u_- = u_+ = u_1$$

$$\hat{z}_c = \frac{1}{sC}$$

$$u_2 = u_1 \cdot \frac{\hat{z}_c}{R_1 + \hat{z}_c} = u_1 \cdot \frac{\frac{1}{sC}}{\frac{R_1 sC + 1}{sC}} = \frac{u_1}{1 + sR_1 C}$$

$$\text{MUN: } \frac{u_1 - u_o}{R_2} + \frac{u_1 - u_2}{R_1} = 0$$

$$u_o = u_1 + \frac{R_2}{R_1} (u_1 - u_2)$$


$$= u_1 + \frac{R_2}{R_1} u_1 \left(1 - \frac{1}{1 + sR_1 C}\right) = u_1 \left(1 + \left(\frac{R_2}{R_1} \left(1 - \frac{1}{1 + sR_1 C}\right)\right)\right)$$

$$= u_1 \left(1 + \left(\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{sR_1 C}{1 + sR_1 C}\right)\right) = u_1 \left(1 + \frac{sR_1 R_2 C}{R_1 + sR_1^2 C}\right) = u_1 \left(\frac{R_1 + sR_1^2 C + sR_1 R_2 C}{R_1 + sR_1^2 C}\right)$$

$$u_o = u_1 \cdot \left(\frac{R_1 + sR_1^2 C + sR_1 R_2 C}{R_1 + sR_1^2 C}\right) = u_1 \cdot \frac{1 + sC(R_1 + R_2)}{1 + sR_1 C}$$

$$|\hat{z}_c| = \frac{1}{\omega C}$$

1) P_{ro} DC:

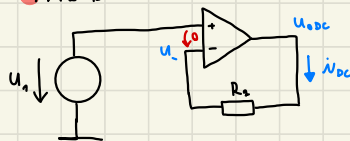


$$u_+ = u_- = u_1$$

$$\frac{u_1 - u_{odc}}{R_2} = 0$$

$$u_1 = u_{odc}$$


2) P_{ro} AC

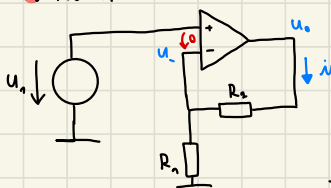

$\left(\frac{1}{\omega C} \rightarrow \text{2ednol } \omega \text{ a } C \rightsquigarrow 0 \leftarrow \infty \leftarrow 1\right)$
 $\rightarrow \text{prepoznavi se}$

$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_1 - u_o}{R_2} = 0$$
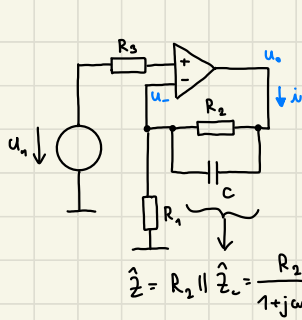
$$u_o = u_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$



$$\hat{z}_c = \frac{1}{j\omega C}$$


$$\dot{u}_+ = \dot{u}_{R_3} = 0 \rightarrow u_- = u_x = u_1$$

$$\text{MUN: } \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_1 - u_o}{\hat{z}} = 0$$

$$u_o = u_1 \left(1 + \frac{\hat{z}}{R_1} \right) = u_1 \left(\frac{R_1 + \hat{z}}{R_1} \right) = u_1 \left(\frac{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}{R_1 (1 + j\omega R_2 C)} \right)$$

$$\hat{z} = R_2 \parallel \hat{z}_c = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

Pro DC:

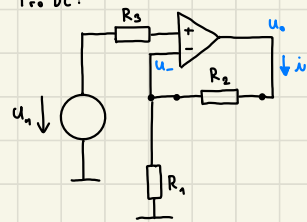


$$u_- = u_+ = u_1$$

$$\text{MUN: } \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_1 - u_o}{R_2} = 0$$

$$u_o = u_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Pro AC:

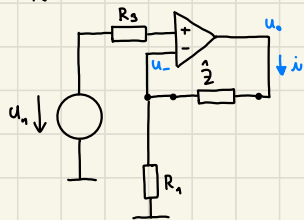

$$\hat{z} = \frac{R_2 \hat{z}_c}{R_2 + \hat{z}_c} = \frac{\frac{R_2}{j\omega C}}{\frac{1 + j\omega R_2 C}{j\omega C}} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_1 - u_o}{\hat{z}} = 0$$

$$u_o = u_1 \left(1 + \frac{\hat{z}}{R_1} \right) = u_1 \left(\frac{R_1 + \hat{z}}{R_1} \right) = u_1 \left(\frac{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}{R_1 (1 + j\omega R_2 C)} \right)$$

